
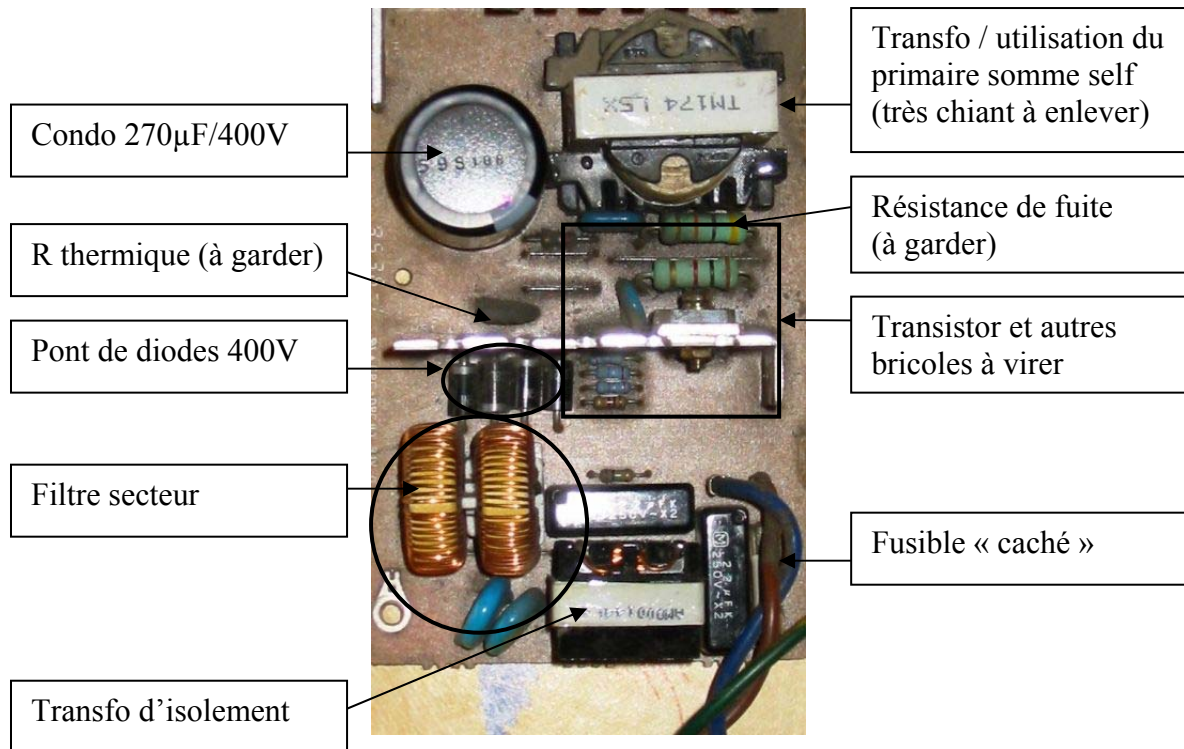


Avant

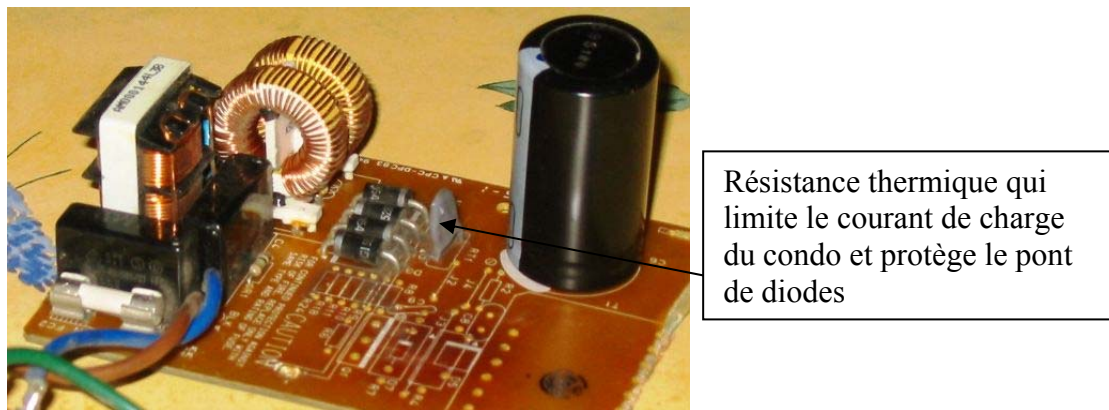

Après (2h de bricolage)



Ce montage donne directement du 318V redressé et filtré.

Il faut bien couper les pistes inutiles (faible largeur et la ou les composants ont été enlevés) au dos de la plaquette pour éviter que la haute tension se promène n'importe où et pour limiter l'effet d'antenne.